- <Quiénes somos>
- <Mapa del sitio>





INICIO CIENCIA TECNOLOGÍA LA OPINIÓN ENTREVISTAS DILEMAS MÁS JT DE LO PRÁCTICO FORO

- 1. De lo Práctico
- 2. » Electrónica

Cargador de baterías Ni-Cd

Amanda Jara

Autor:

28 Septiembre 2014

• Electrónica

6 Comentarios









Me gusta:


El especialista en Informática David Rubia Ramírez, quien labora en la Dirección Municipal de Salud de Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, nos envía este cargador de baterías Níquel-Cadmio que los interesados pueden hacer en sus casas.

El valor de la resistencia R vendrá determinado por la capacidad C de la batería que queramos cargar. Los valores de R, que recomendamos según C, serían los del recuadro.

Alimentación:

Utilizaremos un transformador reductor de no más de 5 W.

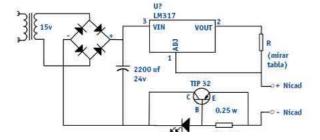Nota: si no dispone un circuito integrado LM317, pruebe también con el LM7805. Le brindará similares resultados.





Circuito

| Valores de R que se recomiendan según C | | | | |
|-----------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 20C (ma-h) | 20R (U) | 20Potencia (W) | 20 tiempo de carga (h) | |
| 150 | 2082 | 0.25 | 14-16 | |
| 500 | 2024 | 0.25 | 14-16 | Y C f in |
| 650 | 18 | 0.25 | 14-16 | |
| 800 | 15 | 0.25 | 14-16 | Artículos Relacionados |
| 1100 | 11 | 0.25 | 14-16 | The diss remainded |
| 1200 | 10 | 0.5 | 14-16 • | Detector de metales |
| 1300 | 9.1 | 0.5 | 14-16 | AMPLIFICADOR DE AUDIO 10 W CON TDA2003 |
| 1500 | 8.2 | 0.5 | 14-16 | Agua a la vista |
| 1600 | 7.5 | 0.5 | 14-16 | Agua a la vista Alarma contra robos |
| 1700 | 6.8 | 0.5 | 14-16 | riarina contra 1000s |
| 1800 | 6.2 | 0.5 | 14-16 | 6 Comentarios |
| 2300 | 5.1 | 0.5 | 14-16 | |
| 4300 | 2.7 | 1 | 14-16 | Comentarios |
| 5000 | 2.4 | 1 | 14-16 | |
| 5700 | 2.15 | 1 | 14-16 | donde pudiera localizar el |

Enviado por lazaro (no verificado) el 29, Septiembre, 2014 | 14:03 pm

donde pudiera localizar el autor del circuito responder

donde pudiera localizar el

Enviado por lazaro (no verificado) el 29, Septiembre, 2014 | 14:03 pm

donde pudiera localizar el autor del circuito responder

Que falta hacía un plano de

Enviado por edo (no verificado) el 21, Octubre, 2014 | 14:50 pm

Que falta hacía un plano de un transformador de 12v a 48v para poder ponerles baterías de 100A y 12v a la bicicletas eléctricas, a falta de pan... PD: Preferentemente hecho con MOSFET

responde

cuando resuelvas ese invento

Enviado por Reynier (no verificado) el 26, Junio, 2015 | 22:55 pm

cuando resuelvas ese invento me tiras yo tengo una motorina electrica particular y la tengo con 5 baterias 12 o sea a 60 volt y camina ok pero si se pudiera hacer caminar con una sola que bueno seria cuanto ahorro jajaja soy de santiago y este es mi correo saludos responder

ese cargador sirbe para las

Enviado por Julio Ernesto N... (no verificado) el 26, Febrero, 2015 | 10:45 am

ese cargador sirve para las baterias que no son recargables? responder

Se puede utilizar

Enviado por ErnestoP (no verificado) el 25, Septiembre, 2016 | 1:05 am

Se puede utilizar simultaneamente como fuente de alimentación, o hay que modificar algo? responder

Añadir nuevo comentario

| Su nombre * | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nombre (requerido) | |
| Correo electrónico * | |
| Correo (requerido) | |
| El contenido de este campo se mantiene | privado y no se mostrará públicamente. |

| Página | principal |
|---------|------------|
| Woh/Pla | a (onciona |

Web/Blog (opcional)

Comment *

Guardar

- FERIA DEL LIBRO
- <u>IDEAS</u>
- LA MIRILLA
- DOSSIERS
- FOTORREPORTAJES
- INFOGRAFÍAS

PDF Edición impresa JT. 394



Más PDF de JT

Humor mutante



Más H.M

Efemérides

19 - Febrero 1950

Más efemérides...

Fallece en La Habana, Cuba, Carlos Torre de la Huerta.

Lo más

Comentado

158

Derrotando a Algazel

100

El gobierno de EE.UU. declara que la homeopatía es un engaño

34

Universidad: Cinco es más que cuatro

El Muro de Berlín a la luz de Saturno. La homeopatía se desarrolla

25

28

El reino del revés

Leído

Cargador de baterías Ni-Cd | Juventud Tecnica

Votado

Concursos

Concurso fotografía

14 Enero 2017

Premio Concurso Hidra. Feria del Libro 2017

10 Febrero 2017

Premios del Concurso Ciencia y Ficción. Feria del Libro 2017

10 Febrero 2017

Premio Anual Periodismo Económico

31 Agosto 2016

Más concursos

Eventos

III CONVENCIÓN INTERNACIONAL TECNOLOGÍA Y SALUD

13 Enero 2017

CongresoHidraulica Cuba

13 Enero 2017

Feria internacional del Libro La Habana Cuba 2017

13 Febrero 2017

Pedagogia 2017

30 Enero 2017

Más eventos

Encuesta

La reducción del tiempo de estudios de las carreras universitarias, de 5 a 4 años, permitirá obtener un graduado: Con mejores habilidades investigativas

Con menor preparación en particularidades.

100%

0%

Con la posibilidad de perfeccionarse en lo que realmente necesitará laboralmente.

0%

Total de votos: 3

• Encuestas anteriores



Sitios Informativos

- Ciencia
- Medio ambiente
- Prensa Nacional

Créditos

Directora: Iramis Alonso Porro

Web Master: Irenia González Cela

Editora Web: Bárbara Maseda

Programación: UCI

Tecnologías

- Caimán barbudo
- Alma Mater
- Somos Jóvenes
- Pionero
- Zunzún
- Casa Editora Abril

Legales

• <u>Términos de Uso</u>

Redes Sociales

RSS

Facebook

Twitter

Google+

Juventud Técnica © 2014